
Esquemas de instalação usando a PGM 8000

- O O C
- 0 0 0
- 0 0 0
- 0 0 0


inteloras

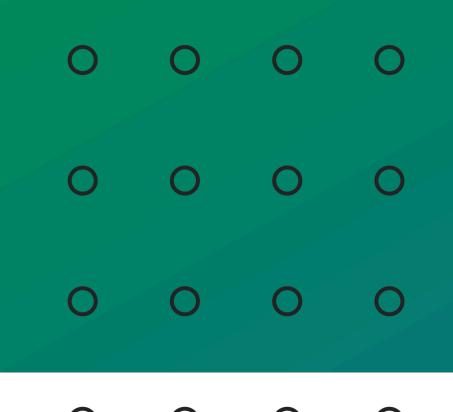

Esquemas de instalação usando a PGM 8000
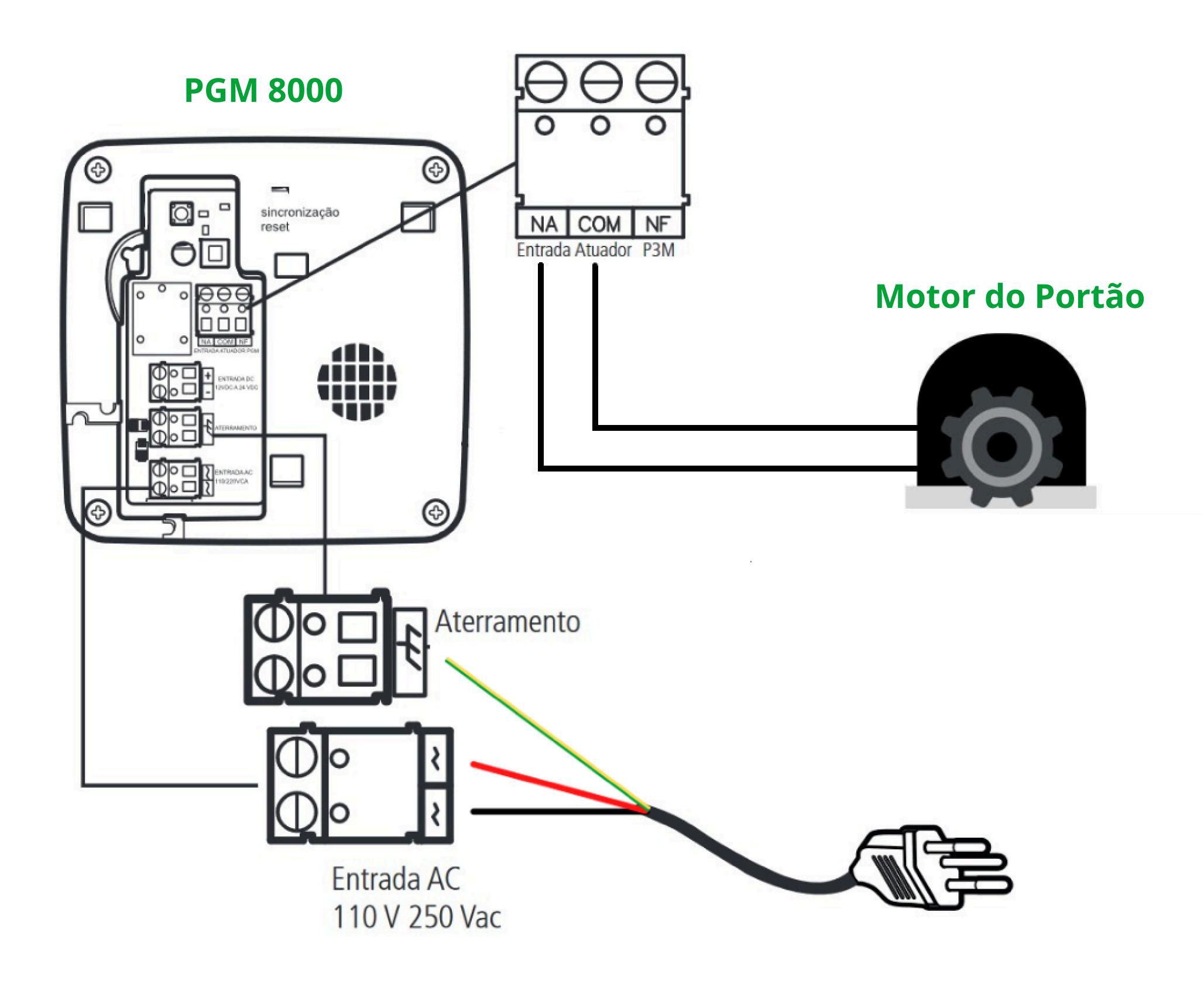
#### Acionar motor de Portão eletrônico.

A instalação conecta-se os bornes **NA** e **Comum** da PGM 8000 na entrada de contato Seco do portão, a **PGM** ao ser acionada passa de Normalmente aberto (NA) para Normalmente Fechado (NF), acionando o motor do portão.




Observação.: Verifique a forma de ligação no manual do motor de portão que se está utilizando.

Esquemas de instalação usando a PGM 8000
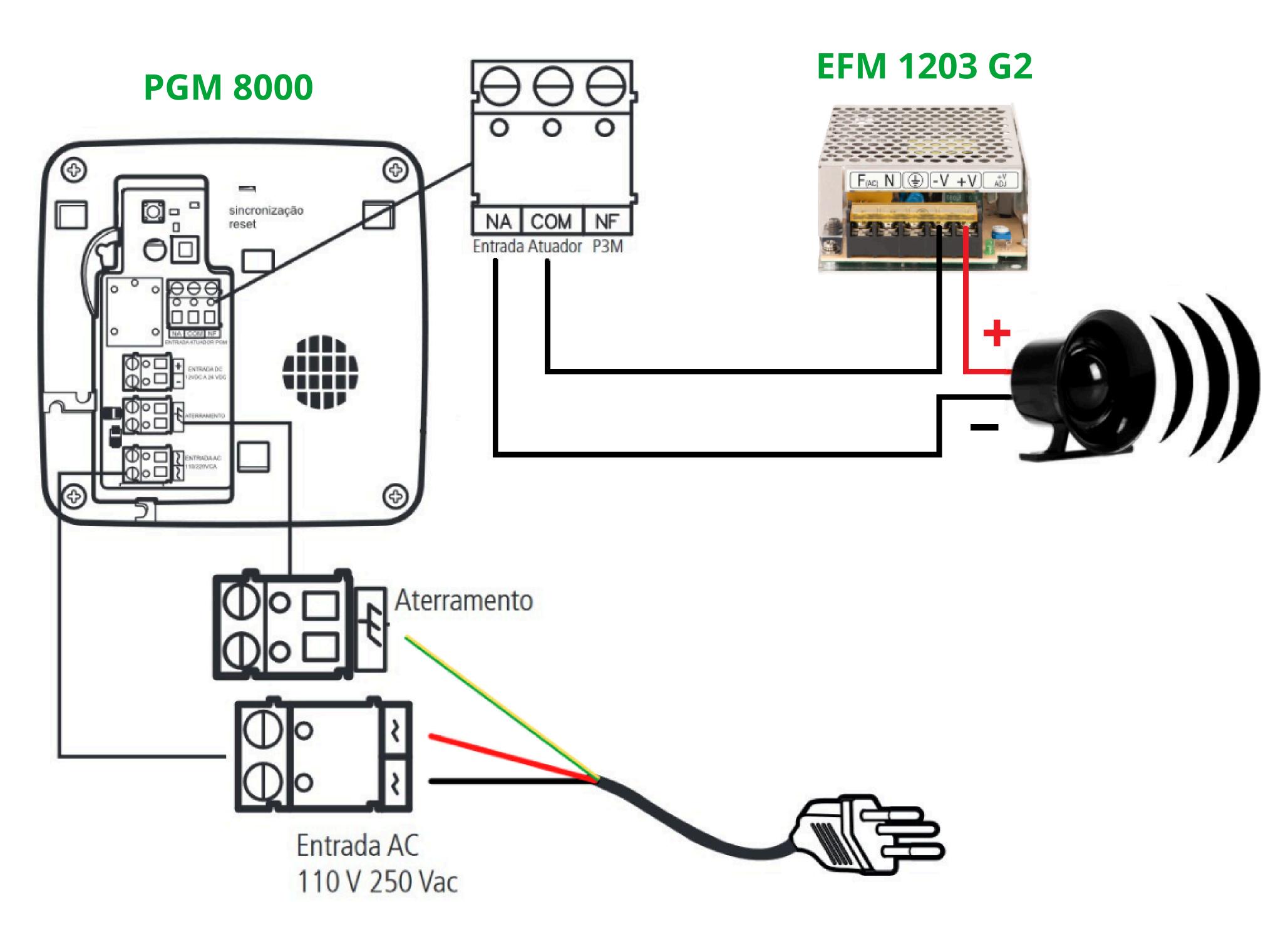
#### Acionando sirene (12 Vdc) com fio

Permite ter uma sirene 12 Vdc com fio operando de forma independente da sirene sem fio e/ou integrada.

- -Borne Comum da PGM 8000 conectado na entrada Negativa (-) da fonte;
- -Borne NA da PGM 8000 conectado na entrada Negativa (-) da Sirene;
- -Por fim, Interligue a conexão **positiva** (+) entre a fonte e a entrada **positiva** (+) da Sirene.




Quando a **PGM** for acionada ela fará com que o relé da PGM 8000 atraque, assim circulando corrente no circuito da sirene que irá ser alimentada e emitirá Som.

Esquemas de instalação usando a PGM 8000

O mesmo esquema pode ser feito também usando a fonte carregadora **FA1220 S**:

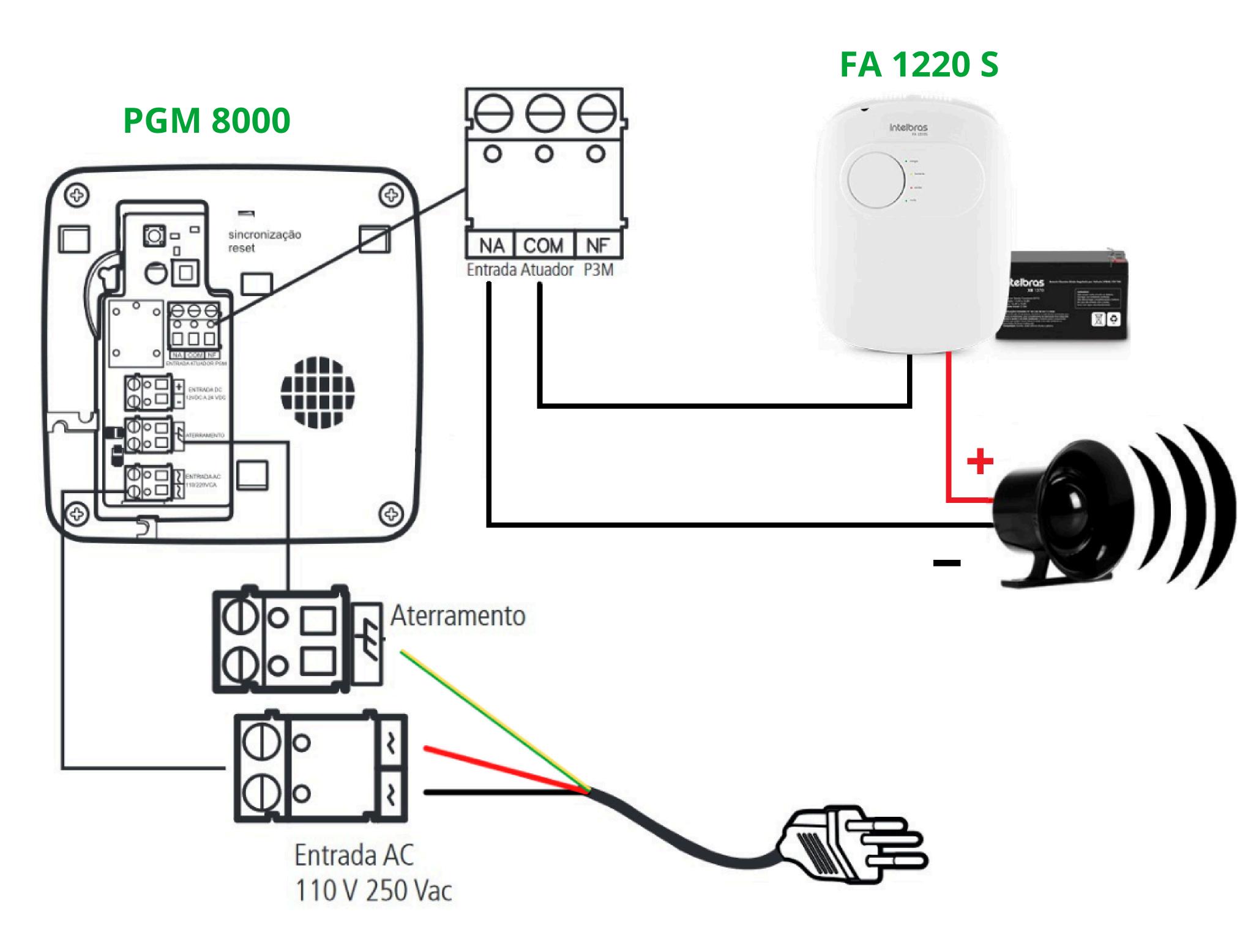- -Borne **Comum** da **PGM 8000** conectado na entrada **Negativa (-)** da fonte carregadora;
- -Borne NA da PGM 8000 conectado na entrada Negativa (-) da Sirene;
- -Por fim, Interligue a conexão **positiva** (+) entre a fonte carregadora e a entrada **positiva** (+) da Sirene.




Esquemas de instalação usando a PGM 8000

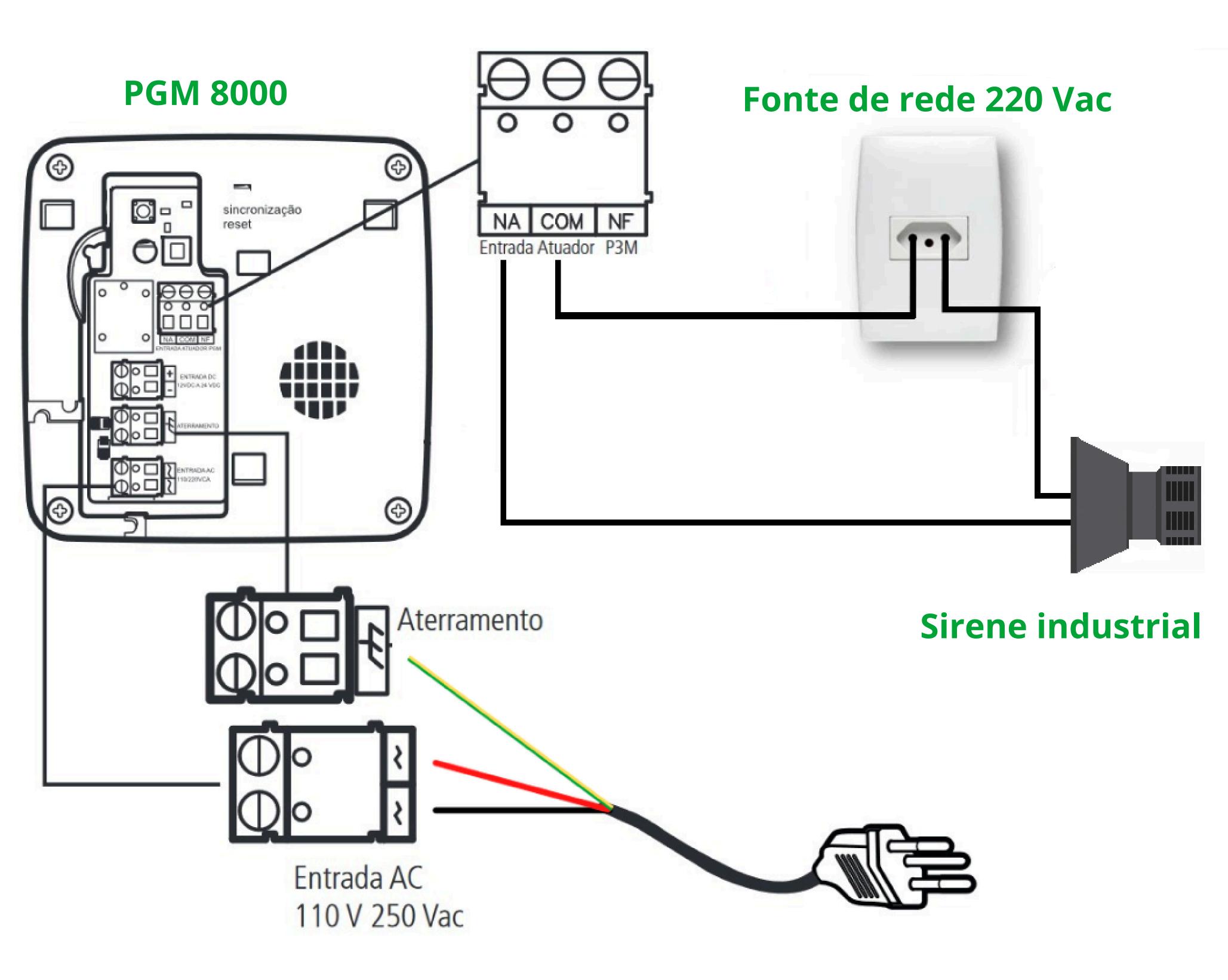
#### Acionando sirene industrial (eletromagnética) 220 Vac

Permite ter uma sirene industrial **220 Vac** com fio operando de forma independente da sirene sem fio e/ou integrada:

- -Borne **Comum** da PGM 8000 conectado a uma das conexões da fonte AC;
- -Borne NA da PGM 8000 conectado na sirene industrial (220 Vac);
- -Por fim, Interligue a conexão restante da sirene industrial (220 Vac) com a outra conexão da fonte AC.



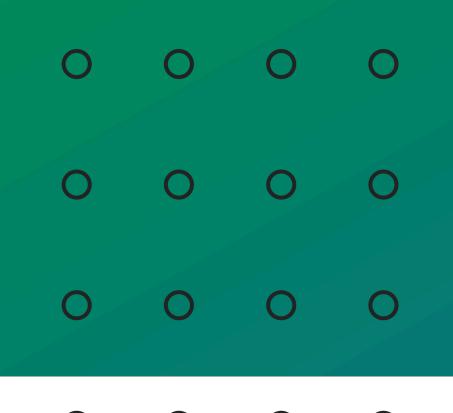Obs.: As ligações envolvendo a Fonte AC e sirene industrial não possuem polaridade.




Esquemas de instalação usando a PGM 8000

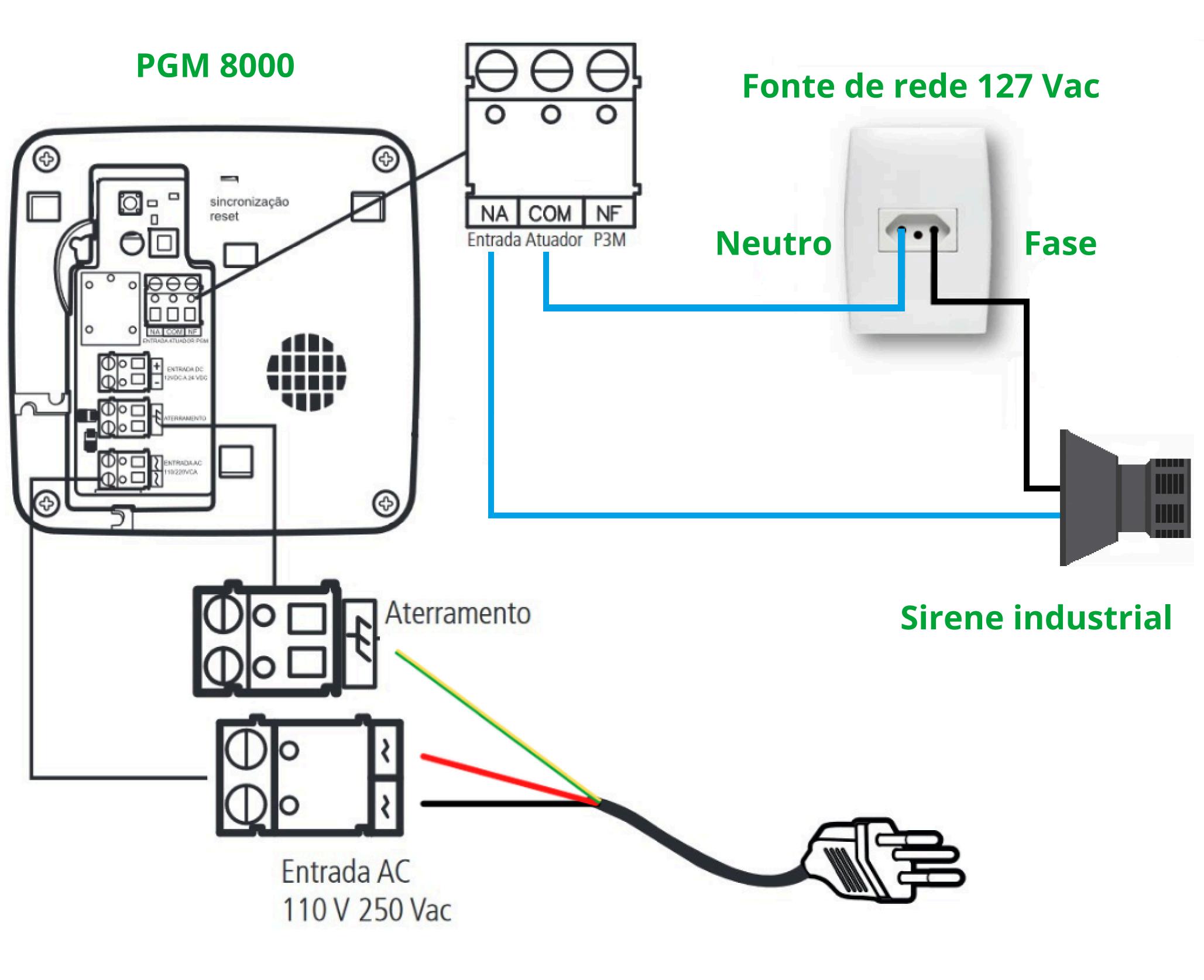
#### Acionando sirene industrial 127 VAC (eletromagnética)

Permite ter uma sirene industrial **127 Vac** com fio operando de forma independente da sirene sem fio e/ou integrada:

- -Borne **Comum** da PGM 8000 conectado a uma das conexões da fonte AC;
- -Borne NA da PGM 8000 conectado na sirene industrial (127 Vac);
- -Por fim, Interligue a conexão restante da sirene industrial (127 Vac) com a outra conexão da fonte AC.



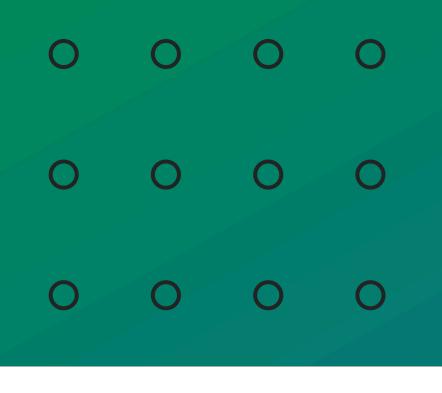**Obs.:** As ligações envolvendo a Fonte AC e sirene industrial não possuem polaridade.




Esquemas de instalação usando a PGM 8000

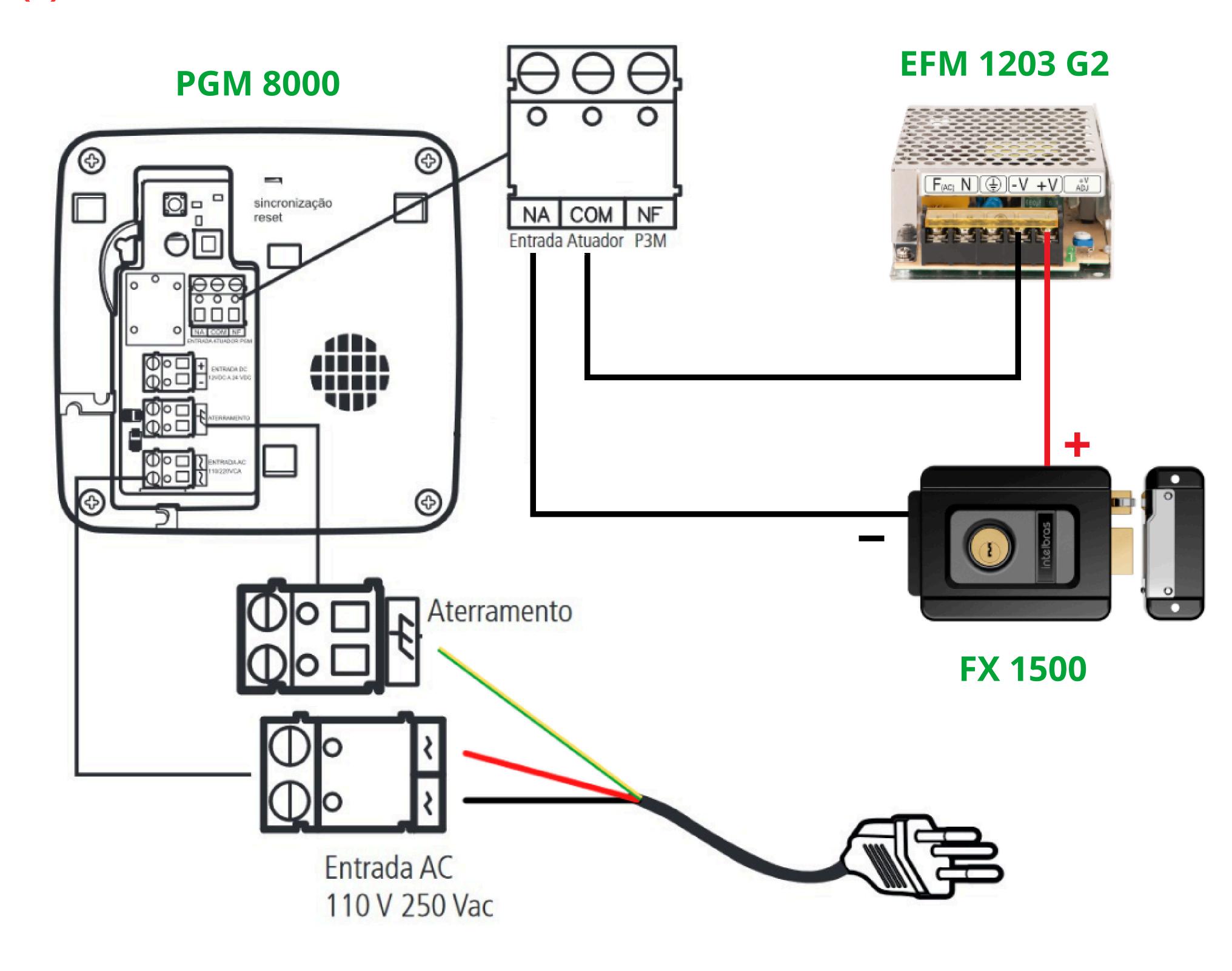
#### Acionando uma fechadura eletromecânica

Ao realizar esta ligação você consegue controlar a abertura de um portão através de seu alarme, nesse tutorial usamos o modelo de fechadura FX 1500.

- -Borne **Comum** da **PGM 8000** conectado na entrada **Negativa (-)** da fechadura;
- -Borne NA da PGM 8000 conectado na entrada Negativa (-) da fechadura;
- -Por fim, Interligue a conexão **positiva** (+) entre a fonte e a entrada **positiva** (+) da fechadura.



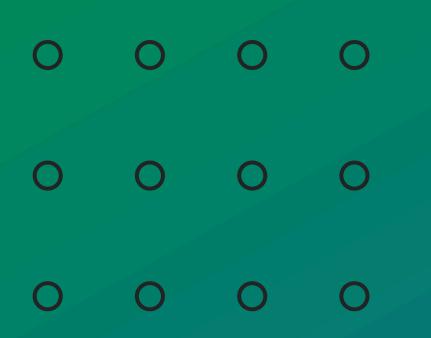**Observação.:** Será necessário também uma fonte externa de alimentação como por exemplo a **EFM 1203 G2** (fonte colmeia) ou até uma fonte carregadora como a **FA 1220 S**, que pode usar uma bateria para manter a fechadura ainda funcionando mesmo com uma queda de energia.




Esquemas de instalação usando a PGM 8000

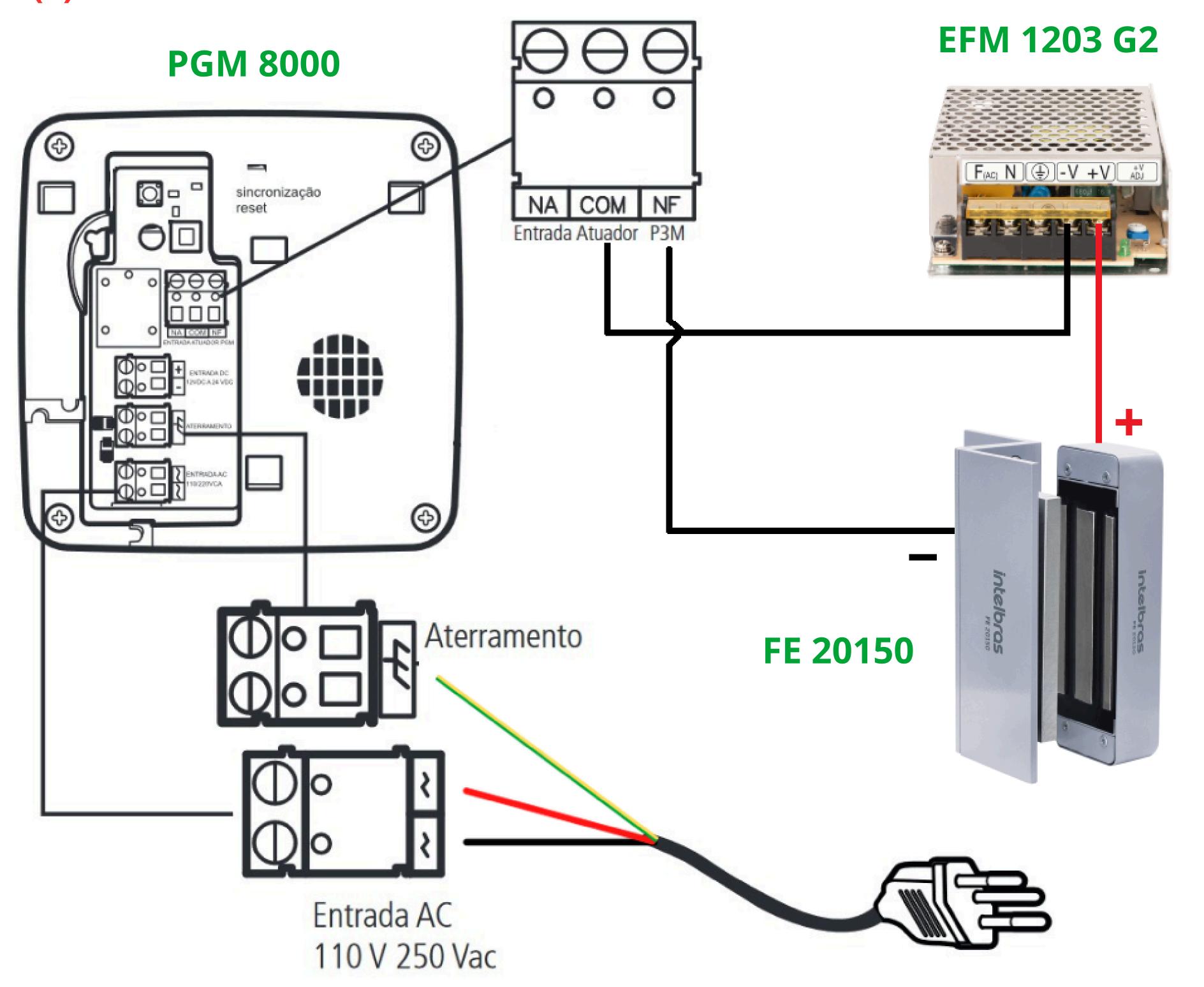
#### Acionando uma fechadura eletroímã

Com esta instalação, você pode controlar remotamente portões utilizando este tipo de fechadura neste exemplo usamos o modelo **FE 20150** e a fonte **EFM 1203 G2** (fonte colmeia), mas pode optar por utilizar uma fonte carregadora como a **FA 1220 S**.

- -Terminal Comum da PGM 8000 conectado na entrada Negativa (-) da fonte;
- -Terminal **NF** da PGM 8000 conectado na **entrada Negativa (-)** da fechadura eletroímã;
- -Por fim, Interligue a conexão **positiva** (+) entre a fonte e a entrada **positiva** (+) da fechadura.



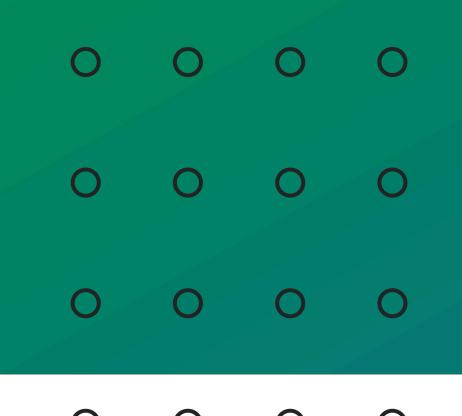Observação.: A ligação da Fechadura eletroímã é diferente da eletromecânica, pois nesta ligação utilizará o borne NF do PGM 8000 conectado na fechadura ao invés do NA, pois quando for acionada o PGM 8000 cortará a alimentação da Fechadura e assim a mesma vai se destrancar.




Esquemas de instalação usando a PGM 8000

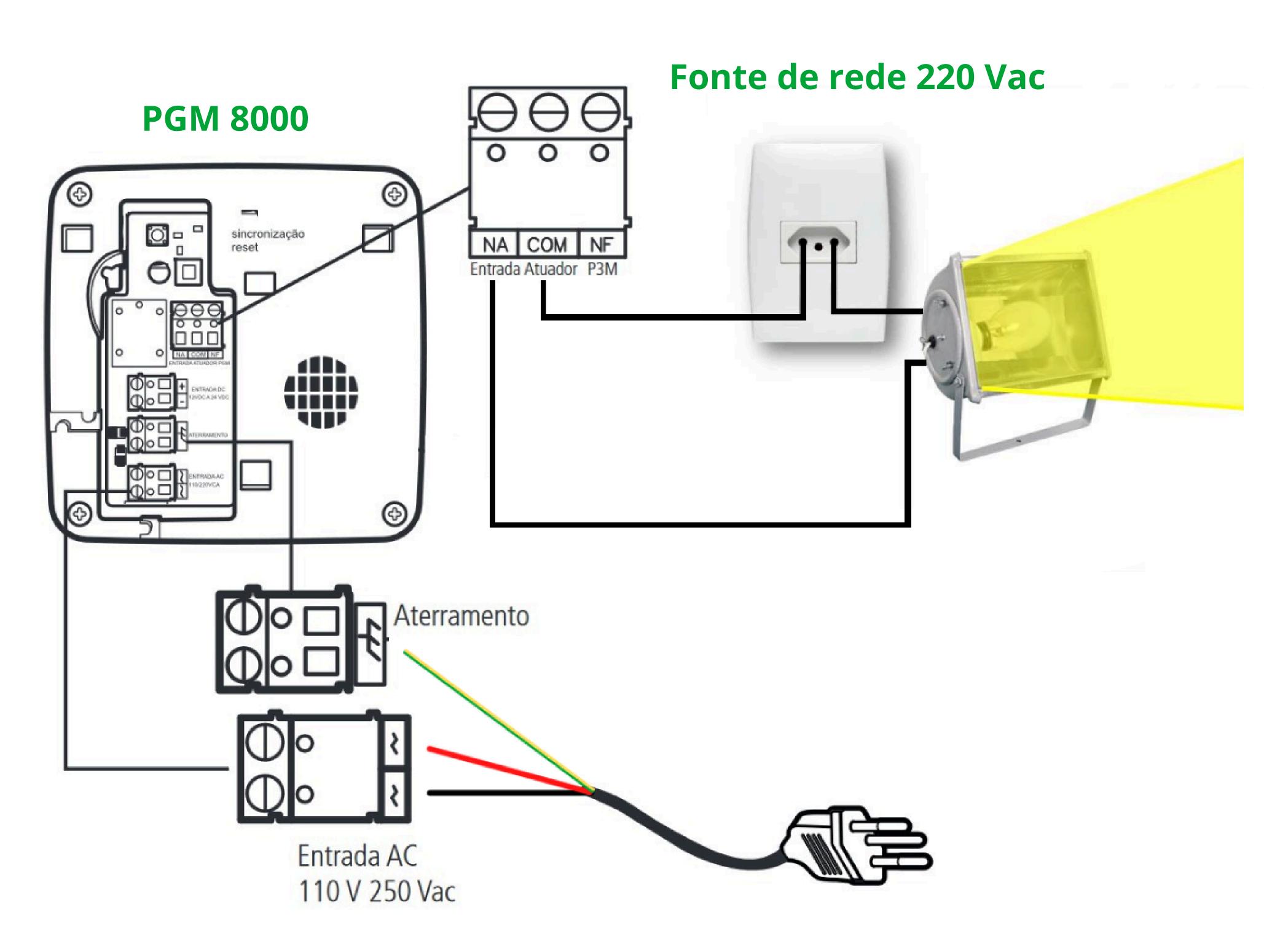
#### Acionando uma lâmpada ou refletor 220 Vac

Com este esquema de instalação você poderá controlar parte da iluminação do local remotamente através de sua central de alarme. A forma de ligação é bem simples:

- -Borne Comum da PGM 8000 conectado a uma das conexões da fonte AC;
- -Borne **NA** da PGM 8000 conectado na lâmpada ou refletor;
- -Por fim, Interligue a conexão restante da lâmpada ou refletor (220 Vac) com a outra conexão da fonte AC.



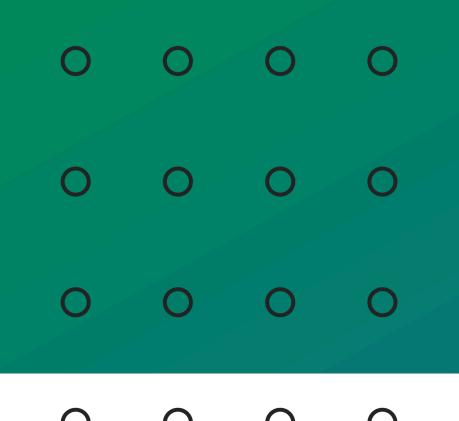Obs.: As ligações envolvendo a Fonte AC e Lâmpada não possuem polaridade.





Esquemas de instalação usando a PGM 8000
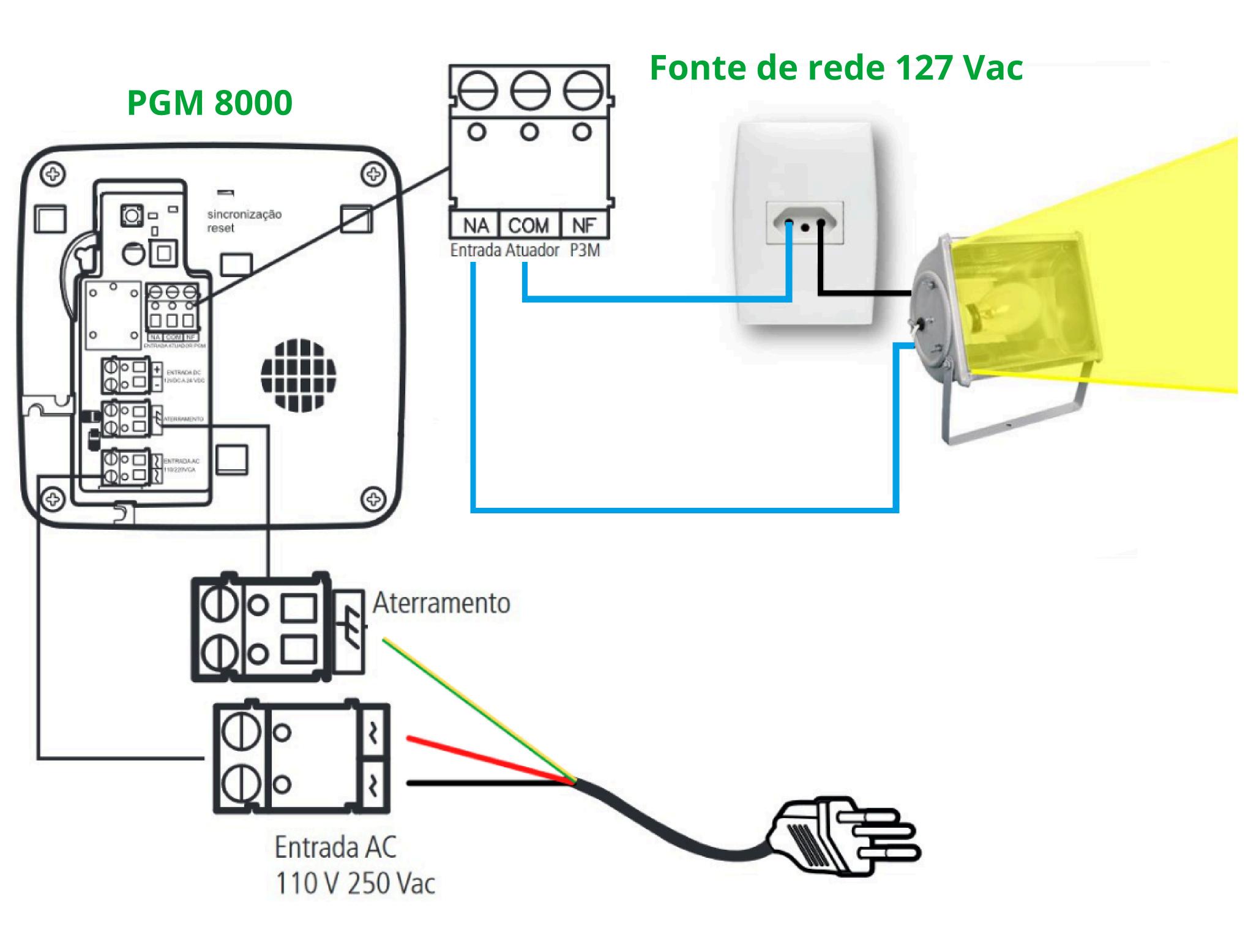
#### Acionando uma lâmpada ou refletor 127Vac

Com este esquema de instalação você poderá controlar parte da iluminação do local remotamente através de sua central de alarme. A forma de ligação é bem simples:

- -Borne Comum da PGM 8000 conectado a uma das conexões da fonte AC;
- -Borne NA da PGM 8000 conectado na lâmpada ou refletor;
- -Por fim, Interligue a conexão restante da lâmpada ou refletor (127 Vac) com a outra conexão da fonte AC.



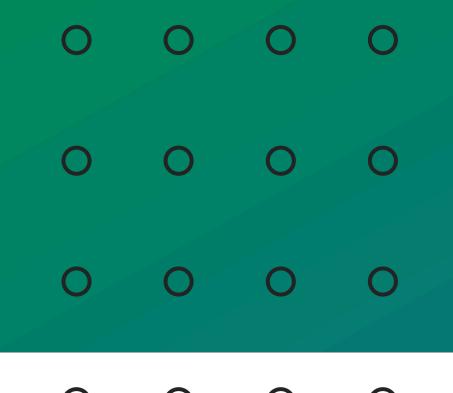

Esquemas de instalação usando a PGM 8000

### Dúvidas ou sugestões entre em contato via WhatsApp.



Intelbras 🜼







# inteloras

intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/